#### プログラミング言語



• C言語 何でもできるがメモリ配置や,ポインタを意識する必要がありすぐに使うのが面倒

・EXCEL VBAで一通りできすが科学技術演算のライブラリが無い

・PYTHON ライブラリ読めばいろんなことができる,いちいちライブラリ読まないといけない

ブロック線図は扱えない

• MATLAB系 インタプリタで動く、科学技術関数は内蔵している、グラフもかける

有料

MATLAB 本家で問題ないが,ブロック図を扱うSIMLINK入れると高い(50万円/年~)


フリー

OCTAVE 高い互換性があるが、グラフがGNUで弱い、ブロック線図を使えない

SCILAB 高い互換性があり、グラフもきれい,ブロック線図を扱えるOpenmodelicaベース

# 動かしてみる



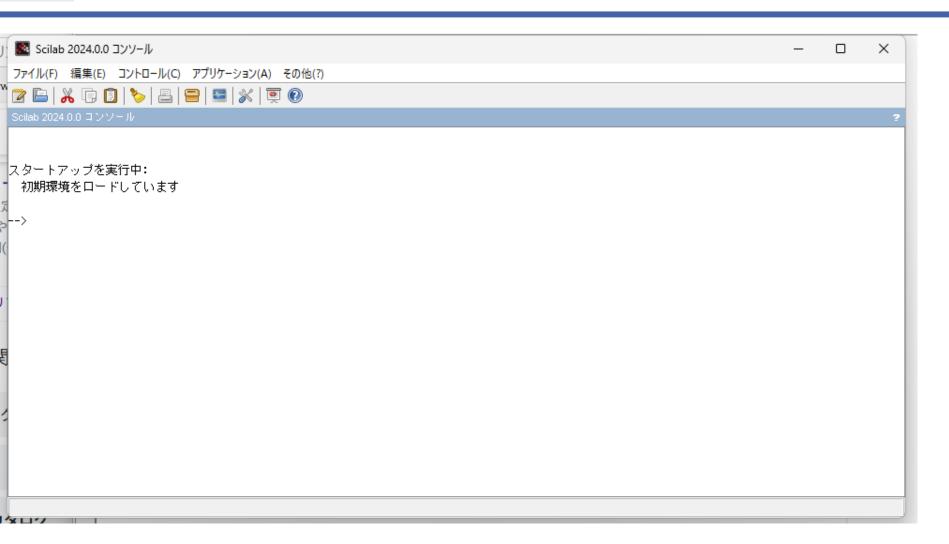





変数	意味
%i	虚数単位 √-1
%pi	円周率 $\pi=3.1415927\cdots$
%e	ネピア数 (自然対数の底), $e=2.7182818\cdots$
%eps	1 + <b>%eps</b> = 1 となる最も大きい値
%inf	無限大
%nan	値なし

複素数を定義するには %i を用いる.j を数式における虚数単位とする. 変数 a に 3 + 2j を代入するには -->a=3 + 2\*%i

#### 基本ルール



行列の定義は [で始まり,] で終る. 各行の要素はカンマ(または空白)により分けられる. また,セミコロンと改行は行の終りを示す.

$$A = egin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \ 4 & 5 & 6 \ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

>A=[1,2,3;4,5,6;7,8,9]

行列 A の (m, n) 要素は, A(m,n) で指定することができる. -->A(1,2)

コロンだけを行あるいは列の指定に用いた場合,全ての行あるいは全ての列を指定することになる.Aの1列と2行を指定するには,それぞれ-->A(:,1)

行列 A が実数値行列のとき, A' は行列 A の転置行列を与える. 行列 A が複素行列の場合は, A' は行列 A の複素共役転置行列を与える

# 基本ルール(行列演算と四則演算は間違えないように)



- \* 行列の掛け算
- / 行列の割り算(逆行列と同じ)
- .\* 行列の要素の掛け算 ./ 行列の要素の割り算

1. 1.

$$\rightarrow$$
 b= [2;2]

- 2.
- 2.

4.

# 変数が見える





hoイル(F) 編集(E) コントロール(C) アプリケーション(A) その他(?)



タートアップを実行中: 初期環境をロードしています

> editor

> a= [1 1]

1. 1.

> b= [2 ;2]

2.

2.

C)	アブリ	ケーション(A) その他(?)	
	2	SciNotes	
	*-	Xcos	
		MatlabからScilabへ変換(M)	
ŧ		モジュール管理(o) - ATOMS	
		変数ブラウザ(V)	
		コマンドヒストリ (C)	
		ファイルブラウザ (F)	

	名前	値	種類	可視性	Memory	
	a	[1, 1]	double	local		
	ans	0	double	local		
	Ь	[2; 2]	double	local		

#### ベクトル化(EXCELはこれが苦手なんです)



```
|//For·loop·で都度計算すると·手間だし計算が著しく遅くなる
  //-配列の初期化
 |x -= -zeros(1, -37); -//-0から360までの値を持つので、サイズは37
  //- サイン値の計算
 lfor-i -= -0:10:360
  ----index -= -i/10 -+ -1; -//-インデックスは1から始まる
  ----x(index)-=-sin(i/180-*-%pi);
 lend
  //同じ計算を繰り返すなら配列で代入すると楽で簡単
 |thita = -linspace(0, 360, 37); //- ベクトル
3|x2=sin(thita/180-*-%pi);
  //・グラフのプロット
 |plot(0:10:360,-x);
8 plot (0:10:360, -x2+1);
9 x label('Degrees');
0 ylabel('sin(x)');
 title('Sine-Function');
```









# SCILAB 使ったインピーダンス演算



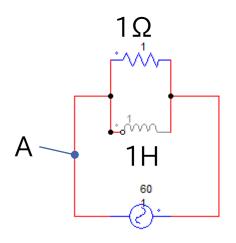

60Hz,1Vac の時に 点Aを流れる電流は

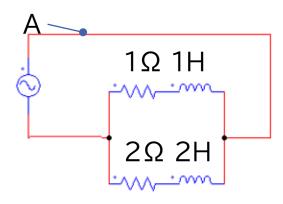


60Hz,1Vac の時に 点Aを流れる電流は



# 手計算でやると結構面倒




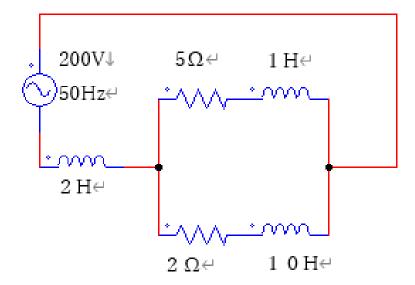

-


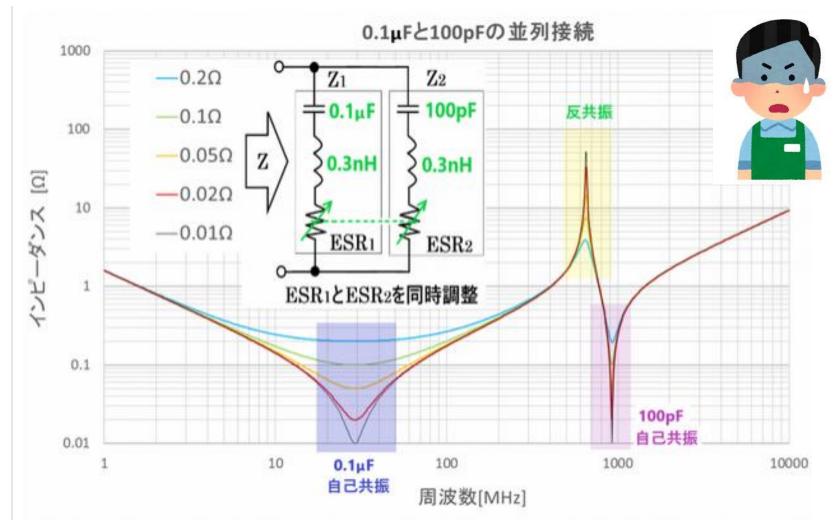
#### https://www.wti.jp/contents/hint-plus/hint-plus069.htm




#### 共振の式を覚えるのも大変だし、EXCELだと面倒くさいのでSCILAB



#### //- 周波数範囲の設定

```
f min -= -100; -----//-最小周波数-(Hz)
f_max -= -10000e6; -----//-最大周波数 - (Hz)
|num_points-=-100000;-//-周波数のポイント数
|f -= -linspace(f_min, f_max, num_points); -//-周波数ベクトル
|omega -= -2 -* -%pi -* -f; -//-角周波数-(rad/s)
|R1 -= -0 -01 - - - - - ; -L1 -=0 -3e-9 - - - ;C1 -= -0 -1e-6;
R2 -= -0.01 - - - - : -L2 -= 0.3e - 9 - - - : C2 -= -100e - 12 :
|//・インピーダンスの計算
|Z1 -= -R1 -+ -%| -* -omega -* -L1 -+ -1 - ./ - (%| -* -omega -* -C1);
|Z2 -= -R2 -+ -%| -* -omega -* -L2 -+ -1 - ./ - (%| -* -omega -* -C2);
//.並列回路の計算
X -= -1 - . / -Z1 -+ -1 - . / -Z2
|Z -= -1 - . / -X : |
//·インピーダンスの絶対値を計算
|Z_abs = abs(Z);
```

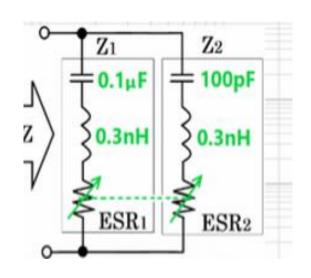




plot('ll',f, Z\_abs);

"ll"は両対数, "lnは片対数でXがLog

# なんかできた.,..




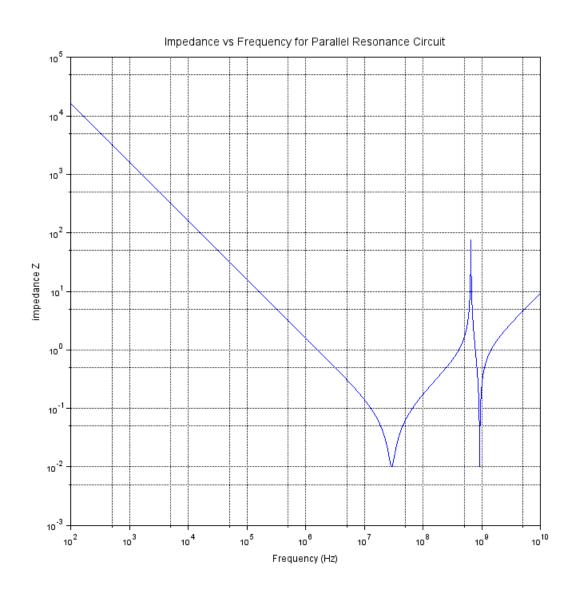




#### ラジオもデジタルな時代ですが,,,



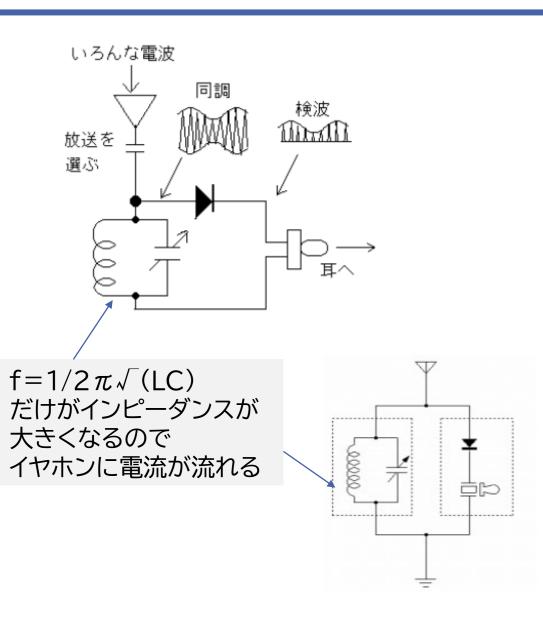

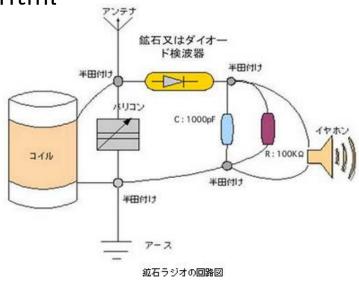https://www.cleandenp a.net/museum/gaku/gf. html






#### 課題 その1




- 1 自分の好きなラジオ局を選んで、その周波数で共振する並列回路定数を求める
- 2 ソフトとボード線図のスクショをとって提出する


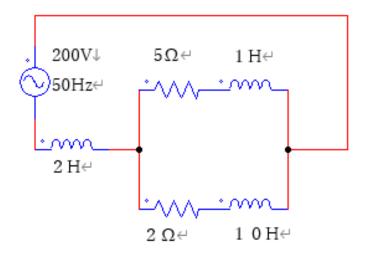
### 1 下記を自分の好きな回路定数に変更する 回路のスクショと、電流値を書いて提出



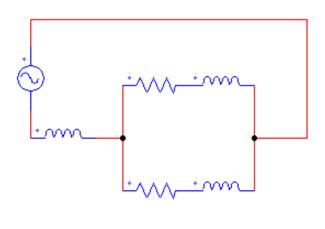

2 下記を自分の好きな回路定数に変更する 素子が5つ以上あれば, 直並列, LCRは任意 回路のスクショと, ボード線図を書いて提出